

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

# Jogo Invasores Espaciais (*Space Invaders Game*)

Projeto  
de  
Laboratório de Informática e Computadores  
2023 / 2024  
verão

publicado: 21 de fevereiro de 2024

atualizado: 20 de março de 2024

# 1 Descrição

Pretende-se implementar o jogo Invasores Espaciais (*Space Invaders Game*) utilizando um PC e periféricos para interação com o jogador. Neste jogo, os invasores espaciais são representados por números entre 0 e 9, e a nave espacial realiza mira sobre o primeiro invasor da fila eliminando-o, se no momento do disparo os números da mira e do invasor coincidirem. O jogo termina quando os invasores espaciais atingirem a nave espacial. Para se iniciar um jogo é necessário um crédito, obtido pela introdução de moedas. O sistema só aceita moedas de 1,00€, que correspondem a dois créditos.

O sistema de jogo é constituído por: um teclado de 12 teclas; um moedeiro (*Coin Acceptor*); um mostrador *Liquid Cristal Display* (*LCD*) de duas linhas com 16 caracteres; um mostrador de pontuação (*Score Display*) e uma chave de manutenção designada por *M*, para colocação do sistema em modo de Manutenção. O diagrama de blocos do jogo Invasores Espaciais é apresentado na Figura 1.

 


Figura 1 – Diagrama de blocos do jogo Invasores Espaciais (*Space Invaders Game*)

Sobre o sistema proposto podem realizar-se as seguintes ações em modo de Jogo:

- **Jogo** – O jogo inicia-se quando for premida a tecla ‘#’ e existirem créditos disponíveis. Os Invasores Espaciais aparecem do lado direito do *LCD*, em ambas as linhas. Ao premir a tecla ‘\*’ a mira do canhão da nave permuta de linha, utilizando as teclas numéricas (0-9) efetua-se a mira sobre o invasor sendo este eliminado após a realização do disparo que é executado quando for premida a tecla ‘#’. O jogo termina quando os invasores atingirem a nave espacial. A pontuação final é determinada pelo acumular dos pontos realizados durante o jogo, estes são obtidos através da eliminação dos invasores.
- **Visualização da Lista de Pontuações** – Esta ação é realizada sempre que o sistema está modo de espera de início de um novo jogo e após a apresentação, por 10 segundos da mensagem de identificação do jogo.

No modo Manutenção podem realizar-se as seguintes ações sobre o sistema:

- **Teste** – Permite realizar um jogo, sem créditos e sem a pontuação do jogo ser contabilizada para a Lista de Pontuações.
- **Consultar os contadores de moedas e jogos** – Carregando na tecla ‘#’ permite-se a listagem dos contadores de moedas e jogos realizados.
- **Iniciar os contadores de moedas e jogos** – Premindo a tecla ‘#’ e em seguida a tecla ‘\*’, o sistema de gestão coloca os contadores de moedas e jogos a zero, iniciando um novo ciclo de contagem.
- **Desligar** – Permite desligar o sistema, que encerra apenas após a confirmação do utilizador, ou seja, o programa termina e as estruturas de dados, contendo a informação dos contadores e da Lista de Pontuações, são armazenadas de forma persistente em dois ficheiros de texto, por linha e com os campos de dados separados por “;”. O primeiro ficheiro deverá conter o número de jogos realizados e o número de moedas guardadas no cofre do moedeiro. O segundo ficheiro deverá conter a Lista de Pontuações, que compreende as 20 melhores pontuações e o respetivo nome do jogador. Os dois ficheiros devem ser carregados para o sistema no seu processo de arranque.

## 2 Arquitetura do sistema

O sistema será implementado numa solução híbrida de *hardware* e *software*, como apresentado no diagrama de blocos da Figura 2. A arquitetura proposta é constituída por cinco módulos principais: i) um leitor de teclado, designado por *Keyboard Reader*; ii) um módulo de interface com o LCD, designado por *Serial LCD Controller (SLCDC)*; iii) um módulo de interface com o mostrador de pontuação (*Score Display*), designado por *Serial Score Controller (SSC)*; iv) um moedeiro, designado por *Coin Acceptor*; e v) um módulo de controlo, designado por *Control*. Os módulos i), ii) e iii) deverão ser implementados em *hardware*, o moedeiro deverá ser simulado, enquanto o módulo de controlo deverá ser implementado em *software* a executar num PC usando linguagem *Kotlin*.

 


Figura 2 – Arquitetura do sistema que implementa o jogo Invasores Espaciais (*Space Invaders Game*)

O módulo *Keyboard Reader* é responsável pela descodificação do teclado matricial de 12 teclas, determinando qual a tecla pressionada e disponibilizando o seu código, com quatro bits, ao módulo *Control*. Caso este não esteja disponível para o receber imediatamente, o código da tecla é armazenado até ao limite de dez códigos. O módulo *Control* processa os dados e envia a informação a apresentar no LCD através do módulo *SLCDC*. O mostrador de pontuação é atuado pelo módulo *Control*, através do módulo *SSC*. Por razões de ordem física, e por forma a minimizar o número de interligações, a comunicação entre o módulo *Control* e os módulos *SLCDC* e *SSC* é realizada através de um protocolo série síncrono.

### 2.1 Keyboard Reader

O módulo *Keyboard Reader* é constituído por três blocos principais: i) o descodificador de teclado (*Key Decode*); ii) o bloco de armazenamento (designado por *Ring Buffer*); e iii) o bloco de entrega ao consumidor (designado por *Output Buffer*). Neste caso o módulo *Control*, implementado em *software*, é a entidade consumidora.

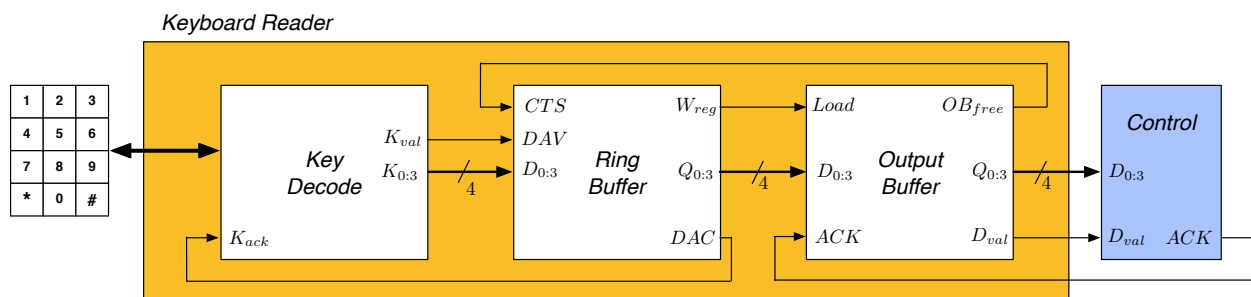


Figura 3 – Diagrama de blocos do *Keyboard Reader*

#### 2.1.1 Key Decode

O bloco *Key Decode* deverá implementar um descodificador de um teclado matricial 4x3 por *hardware*, sendo constituído por três sub-blocos: i) um teclado matricial de 4x3; ii) o bloco *Key Scan*, responsável pelo varrimento do teclado; e iii) o bloco *Key Control*, que realiza o controlo do varrimento e o controlo de fluxo, conforme o diagrama de blocos representado na Figura 4a.

O controlo de fluxo de saída do bloco *Key Decode* (para o bloco *Ring Buffer*) define que o sinal  $K_{val}$  é ativado quando é detetada a pressão de uma tecla, sendo também disponibilizado o código dessa tecla no barramento  $K_{0:3}$ . Apenas é iniciado um novo ciclo de varrimento ao teclado quando o sinal  $K_{ack}$  for ativado e a tecla premida for libertada. O diagrama temporal do controlo de fluxo está representado na Figura 4b.

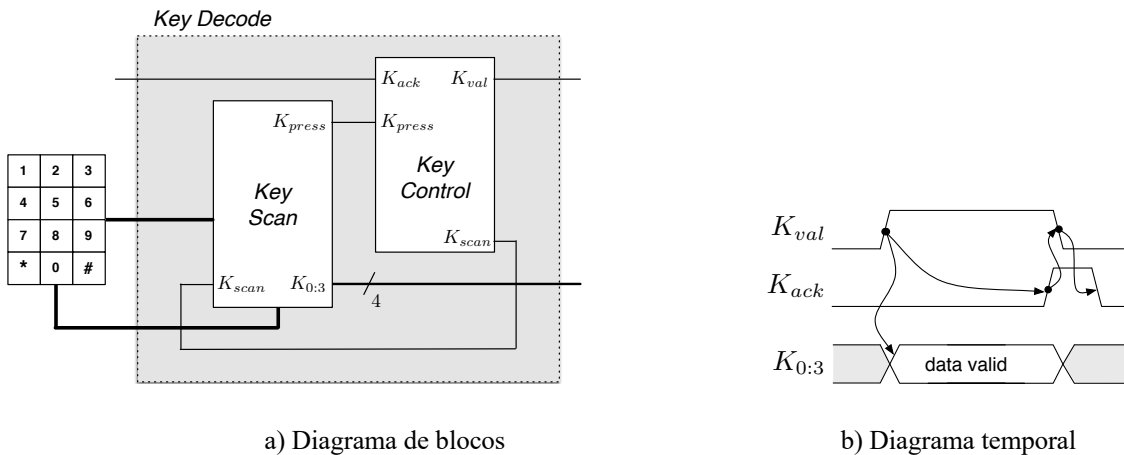


Figura 4 – Bloco *Key Decode*

O bloco *Key Scan* deverá ser implementado de acordo com um dos diagramas de blocos representados na Figura 5, enquanto o desenvolvimento e a implementação do bloco *Key Control* ficam como objeto de análise e estudo, devendo a sua arquitetura ser proposta pelos alunos.

 


Figura 5 – Diagrama de blocos do bloco *Key Scan*

### 2.1.2 Ring Buffer

O bloco *Ring Buffer* a desenvolver deverá ser uma estrutura de dados para armazenamento de teclas com disciplina FIFO (*First In First Out*), com capacidade de armazenar até oito palavras de quatro bits.

A escrita de dados no *Ring Buffer* inicia-se com a ativação do sinal DAV (*Data Available*) pelo sistema produtor, neste caso pelo *Key Decode*, indicando que tem dados para serem armazenados. Logo que tenha disponibilidade para armazenar informação, o *Ring Buffer* escreve os dados  $D_{0:3}$  em memória. Concluída a escrita em memória ativa o sinal DAC (*Data Accepted*) para informar o sistema produtor que os dados foram aceites. O sistema produtor mantém o sinal DAV ativo até que DAC seja ativado. O *Ring Buffer* só desativa DAC depois de DAV ter sido desativado.

A implementação do *Ring Buffer* deverá ser baseada numa memória RAM (*Random Access Memory*). O endereço de escrita/leitura, selecionado por *put/get*, deverá ser definido pelo bloco *Memory Address Control* (MAC) composto por dois registos, que contêm o endereço de escrita e leitura, designados por *putIndex* e *getIndex* respetivamente. O MAC suporta assim ações de *incPut* e *incGet*, gerando informação se a estrutura de dados está cheia (*Full*) ou se está vazia (*Empty*). O bloco *Ring Buffer* procede à entrega de dados à entidade consumidora, sempre que esta indique que está disponível para receber, através do sinal *Clear To Send* (CTS). Na Figura 6 é apresentado o diagrama de blocos para uma estrutura do bloco *Ring Buffer*.

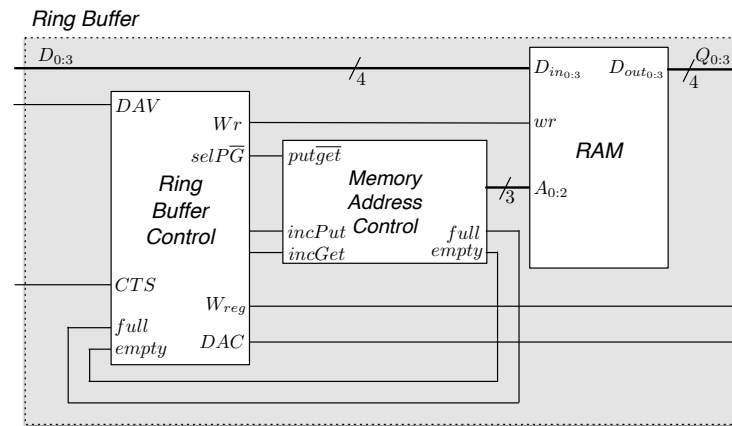


Figura 6 – Diagrama de blocos do bloco *Ring Buffer*

### 2.1.3 Output Buffer

O bloco *Output Buffer* do *Keyboard Reader* é responsável pela interação com o sistema consumidor, neste caso o módulo *Control*. O *Output Buffer* indica que está disponível para armazenar dados através do sinal  $OB_{free}$ . Assim, nesta situação o sistema produtor pode ativar o sinal *Load* para registrar os dados. O *Control* quando pretende ler dados do *Output Buffer*, aguarda que o sinal  $D_{val}$  fique ativo, recolhe os dados e ativa o sinal *ACK* indicando que estes já foram consumidos. O *Output Buffer*, logo que o sinal *ACK* seja ativado, deve invalidar os dados baixando o sinal  $D_{val}$  e sinalizar que está novamente disponível para entregar dados ao sistema consumidor, ativando o sinal  $OB_{free}$ . Na Figura 7, é apresentado o diagrama de blocos do *Output Buffer*.

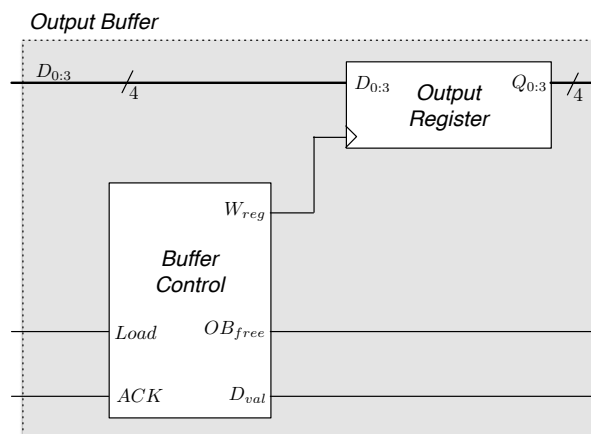


Figura 7 – Diagrama de blocos do bloco *Output Buffer*

Sempre que o bloco emissor *Ring Buffer* tenha dados disponíveis e o bloco de entrega *Output Buffer* esteja disponível ( $OB_{free}$  ativo), o *Ring Buffer* realiza uma leitura da memória e entrega os dados ao *Output Buffer* ativando o sinal  $W_{reg}$ . O *Output Buffer* indica que já registrou os dados desativando o sinal  $OB_{free}$ .

## 2.2 Coin Acceptor

O módulo *Coin Acceptor* implementa a interface com o moedeiro, sinalizando ao módulo *Control* que o moedeiro recebeu uma moeda através da ativação do sinal *Coin*. A entidade consumidora informa o *Coin Acceptor* que já contabilizou a moeda ativando o sinal *accept*, conforme apresentado no diagrama temporal da Figura 8.

 


Figura 8 – Módulo *Coin Acceptor*

### 2.3 Serial LCD Controller

O módulo *Serial LCD Controller (SLCDC)* implementa a interface com o *LCD*, fazendo a receção em série da informação enviada pelo módulo de controlo e entregando-a posteriormente ao *LCD*, conforme representado na Figura 9.


 


Figura 9 – Diagrama de blocos do módulo *Serial LCD Controller*

O módulo *SLCDC* recebe em série uma mensagem constituída por nove (9) bits de informação e um (1) bit de paridade. A comunicação com este módulo realiza-se segundo o protocolo ilustrado na Figura 10, em que o bit *RS* é o primeiro bit de informação e indica se a mensagem é de controlo ou dados. Os seguintes oito (8) bits contêm os dados a entregar ao *LCD*. O último bit contém a informação de paridade par, utilizada para detetar erros de transmissão.

 

### 2.3.2 LCD Dispatcher

O bloco *LCD Dispatcher* é responsável pela entrega das tramas válidas recebidas pelo bloco *Serial Receiver* ao *LCD*, através da ativação do sinal  $Wr_L$ . A receção de uma trama válida é sinalizada pela ativação do sinal  $D_{val}$ .

O processamento das tramas recebidas pelo *LCD* respeita os comandos definidos pelo fabricante, não sendo necessário esperar pela sua execução para libertar o canal de receção série. Assim, o bloco *LCD Dispatcher* pode ativar, prontamente, o sinal *done* para notificar o bloco *Serial Receiver* que a trama já foi processada.

### 2.4 Serial Score Controller

O módulo *Serial Score Controller (SSC)* implementa a interface com o mostrador de pontuação (*Score Display*), realizando a receção em série da informação enviada pelo módulo de controlo e entregando-a posteriormente ao mostrador de pontuação, conforme representado na Figura 12.

 


Figura 12 – Diagrama de blocos do módulo *Serial Score Controller*

O módulo *SSC* recebe em série uma mensagem composta por sete (7) bits de informação e um (1) bit de paridade par, segundo o protocolo de comunicação ilustrado na Figura 13. Os três primeiros bits de informação, indicam o comando a realizar no mostrador de pontuação, segundo a Tabela 1. Os restantes quatro bits identificam o campo de dados. Tal como acontece com o *SLCDC*, o canal de receção série pode ser libertado após a receção da trama recebida pelo *Score Display*, não sendo necessário esperar pela sua execução do comando correspondente. Assim, o bloco *Score Dispatcher* pode ativar, prontamente, o sinal *done* para informar o bloco *Serial Receiver* que a trama já foi processada.

 


Figura 13 – Protocolo de comunicação do módulo *Serial Score Controller*

Cmd	data	Function
2 1 0	3 2 1 0	
0 0 0	$d_3 d_2 d_1 d_0$	update digit 0
0 0 1	$d_3 d_2 d_1 d_0$	update digit 1
...	...	...
1 0 1	$d_3 d_2 d_1 d_0$	update digit 5
1 1 0	— — — —	update display
1 1 1	— — — 0	display on
1 1 1	— — — 1	display off

Tabela 1 – Comandos do módulo *Score Display*

#### 2.4.1 Serial Receiver

O bloco *Serial Receiver* do módulo *SSC* deve ser implementado adotando, com as devidas adaptações, uma arquitetura similar à do bloco *Serial Receiver* do módulo *SLCDC*, neste caso adaptando a estrutura para a receção de sete (7) bits de informação em vez de nove (9) bits.

## 2.4.2 Score Dispatcher

Após a receção de uma trama válida (proveniente do bloco *Serial Receiver*), o bloco *Score Dispatcher*, deverá proceder à atuação do comando recebido sobre o mostrador de pontuação.

## 2.5 Control

A implementação do módulo *Control* deverá ser realizada em *software*, usando a linguagem *Kotlin* e seguindo a arquitetura lógica apresentada na Figura 14. As assinaturas das principais classes a desenvolver são apresentadas nas próximas secções. As restantes são objeto de análise e decisão livre.

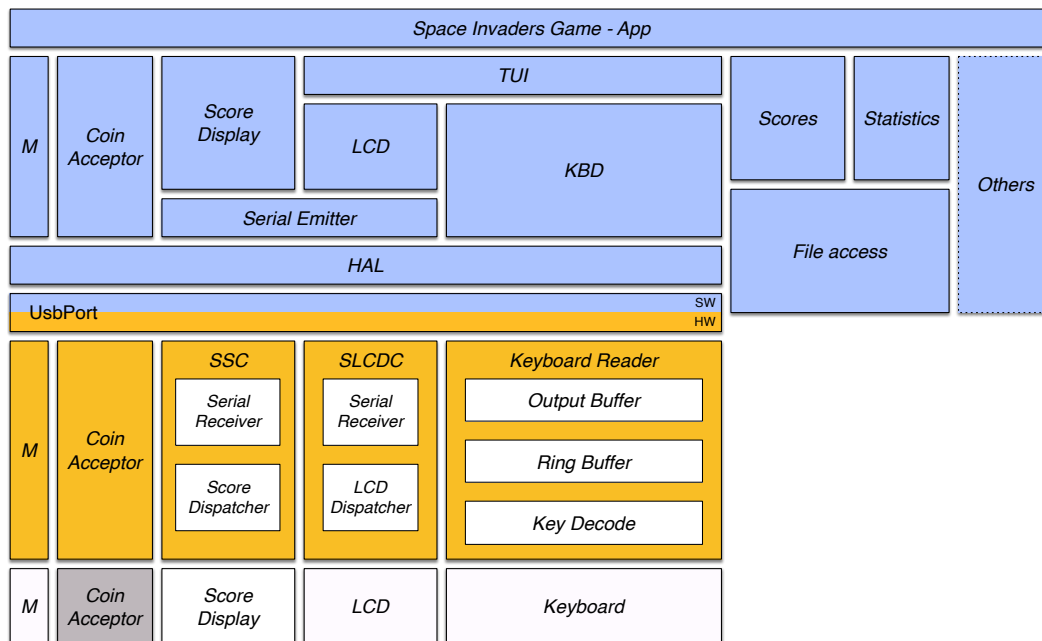


Figura 14 – Diagrama lógico do Jogo Invasores Espaciais (*Space Invaders Game*)

### 2.5.1 HAL

```
object HAL { // Virtualiza o acesso ao sistema UsbPort
    // Inicia a classe
    fun init() ...
    // Retorna true se o bit tiver o valor lógico '1'
    fun isBit(mask: Int): Boolean ...
    // Retorna os valores dos bits representados por mask presentes no UsbPort
    fun readBits(mask: Int): Int ...
    // Escreve nos bits representados por mask os valores dos bits correspondentes em value
    fun writeBits(mask: Int, value: Int) ...
    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '1'
    fun setBits(mask: Int) ...
    // Coloca os bits representados por mask no valor lógico '0'
    fun clrBits(mask: Int) ...
}
```

### 2.5.2 KBD

```
object KBD { // Ler teclas. Métodos retornam '0'..'9', '#', '*' ou NONE.
    const val NONE = 0;
    // Inicia a classe
    fun init() ...
    // Retorna de imediato a tecla premida ou NONE se não há tecla premida.
```



```
fun getKey(): Char ...  
// Retorna a tecla premida, caso ocorra antes do 'timeout' (representado em milissegundos), ou  
// NONE caso contrário.  
fun waitKey(timeout: Long): Char ...  
}
```

### 2.5.3 LCD

```
object LCD { // Escreve no LCD usando a interface a 8 bits.  
    private const val LINES = 2, COLS = 16 // Dimensão do display.  
    private const val SERIAL_INTERFACE = false // Define se a interface é Série ou Paralela  
    // Escreve um byte de comando/dados no LCD em paralelo  
    private fun writeByteParallel(rs: Boolean, data: Int) ...  
    // Escreve um byte de comando/dados no LCD em série  
    private fun writeByteSerial(rs: Boolean, data: Int) ...  
    // Escreve um byte de comando/dados no LCD  
    private fun writeByte(rs: Boolean, data: Int) ...  
    // Escreve um comando no LCD  
    private fun writeCMD(data: Int) ...  
    // Escreve um dado no LCD  
    private fun writeDATA(data: Int) ...  
    // Envia a sequência de iniciação para comunicação a 8 bits.  
    fun init() ...  
    // Escreve um carácter na posição corrente.  
    fun write(c: Char) ...  
    // Escreve uma string na posição corrente.  
    fun write(text: String) ...  
    // Envia comando para posicionar cursor ('line':0..LINES-1 , 'column':0..COLS-1)  
    fun cursor(line: Int, column: Int) ...  
    // Envia comando para limpar o ecrã e posicionar o cursor em (0,0)  
    fun clear() ...  
}
```

### 2.5.4 SerialEmitter

```
object SerialEmitter { // Envia tramas para os diferentes módulos Serial Receiver.  
    enum class Destination {LCD, SCORE}  
    // Inicia a classe  
    fun init() ...  
    // Envia uma trama para o SerialReceiver identificado o destino em addr, os bits de dados em  
    // 'data' e em size o número de bits a enviar.  
    fun send(addr: Destination, data: Int, size : Int) ...  
}
```

### 2.5.5 ScoreDisplay

```
object ScoreDisplay { // Controla o mostrador de pontuação.  
    // Inicia a classe, estabelecendo os valores iniciais.  
    fun init() ...  
    // Envia comando para atualizar o valor do mostrador de pontuação  
    fun setScore(value: Int) ...  
    // Envia comando para desativar/ativar a visualização do mostrador de pontuação  
    fun off(value: Boolean) ...  
}
```

### 3 Calendarização do projeto

 


Figura 15 – Diagrama de Gantt relativo à calendarização do projeto